

第七次实验——乘法器

一、实验目的

- 1.实现 $8bit \times 8bit$ 的乘法器
- 2.模拟硬件层面的二进制乘法
- 3.支持输入数据与输出数据的切换和显示

二、实验原理

从手算的角度来说，二进制乘法与十进制乘法毫无区别，只是进位不同罢了。以十进制乘法为例，计算 $m \times \overline{a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0}$ ，手算的竖式实际就是将乘数 $\overline{a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0}$ 展开为：

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_i \times 10^i = a_{n-1} \times 10^{n-1} + a_{n-2} \times 10^{n-2} + ... + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$$

然后运用分配律，将被乘数乘入因数中，便是结果：

$$Result = \sum_{i=0}^{n-1} a_i m \times 10^i$$

而在竖式表达式中为了节省时间，由于尾位已经对齐，可以将所有由10的幂产生的0都省略不写。这便就是将乘法化为了 n 次简单的乘法和加法。

二进制乘法的竖式运算就是将上述式中的10都换为2：

$$Result = \sum_{i=0}^{n-1} a_i m \times 2^i$$


但由于二进制数中只有0和1两种数，因此 $a_i m$ 要么等于0，要么就等于 m 自己。而后面的 $\times 2^i$ ，也如 $\times 10^i$ 一般，只会在 $a_i m$ 之后产生 i 个0。对于计算机而言，就是将数左移 i 位。


因此，二进制乘法可以改进为：首先假设结果 $Result$ 为0。对乘数 $\overline{a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0}$ 从最低位遍历到最高位，如果 $a_i = 0$ ，那么显然 $a_i m = 0$ ，结果 $Result$ 加上0相当于不变；而如果 $a_i = 1$ ，那么

$Result$ 就要加上 m 左移 i 位的结果。这样，遍历到乘数的最高位即可结束。当然，之后会提到也可以通过某些等效处理，提前结束遍历以提高效率。

而在硬件中又应当如何处理呢？首先对于被乘数 m ，为了统一，遍历过程中应当每一次都左移一位，而结果 $Result$ 是否加上当前生成的数则由 a_i 决定；其次，乘数每一次都右移一位，这样每次只需取出乘数的最低位即可。并且，这样做的话，如果乘数从某一位开始其更高位都是0，那么之后的遍历 $Result$ 都无需变化，显然可以提前结束遍历，也就是判断当前右移后的乘数是否等于0即可。

 这样， $8bit \times 8bit$ 的 $X \times Y = Result$ 的原理流程图就是：



 

三、实验过程

1.乘法器 Multiplier

这个模块是整个实验的核心。代码如下：

```

module Multiply(
    input CLK_in,
    input [7 : 0] Src1,
    input [7 : 0] Src2,
    output reg [15 : 0] Result
);

reg [1 : 0] stage = 0;
reg [2 : 0] count = 0;
reg [7 : 0] temp;
reg [15 : 0] result;
reg [15 : 0] extend;

always@(posedge CLK_in) begin
    case (stage)
        2'b00: begin
            count <= 0;
            result <= 0;
            temp <= Src2;
            extend <= { 8'h00, Src1 };
            stage <= 2'b01;
        end
        2'b01: begin
            if (count == 7) stage <= 2'b10;
            else begin
                if (temp[0] == 1) result <= result + extend;
                else result <= result;
                temp <= temp >> 1;
                extend <= extend << 1;
                count <= count + 1;
            end
            if (temp == 0) stage <= 2'b10;
        end
        2'b10: begin
            Result <= result;
            stage <= 2'b00;
        end
    endcase
end

endmodule

```

首先, *Result*必然是 $8 + 8 = 16$ 位的。由于*Src1*左移不能丢失高位, 因此必须使用一个16位的寄存器来存储, 这里被命名为*extend*。而*temp*则是*Src2*的允许修改的副本, 每次都被右移。

*stage*用于标示乘法器现在所处的状态。由于不能直接修改源操作数, 因此第一个状态是正在做初始化工作与生成允许修改的副本。之后进入第二个状态。这是乘法器的工作阶段, 是实验原理中的流程图的实现。判断结束之后进入第三个状态, 便是输出结果。

2.显示切换 Switch

这个模块用于切换显示。由于需要显示两个输入的数、或者显示计算结果, 每按下一次按键, 就切换为另一种显示模式。这里是利用二进制数在加一的过程中末位必在0和1之间切换实现的。

```
module Switch(  
    input Button_in,  
    output reg Switch_out  
);  
  
    reg [7 : 0] count = 0;  
  
    always@(posedge Button_in) begin  
        count = count + 1;  
    end  
  
    always@(count) begin  
        if (count[0] == 0) Switch_out = 0;  
        else Switch_out = 1;  
    end  
  
endmodule
```

3.显示模块 Display

显示模块已经写过多次, 直接复用以前的代码。

```

module Display(
    input CLK_in,
    input [15 : 0] Data,
    output reg [3 : 0] segment,
    output reg [6 : 0] position
);

reg [1 : 0] temp;
reg [3 : 0] x;

always@(posedge CLK_in) begin
    case (temp)
        0: begin x = Data[15 : 12]; segment = 4'b0111; end
        1: begin x = Data[11 : 8]; segment = 4'b1011; end
        2: begin x = Data[7 : 4]; segment = 4'b1101; end
        3: begin x = Data[3 : 0]; segment = 4'b1110; end
    endcase
    temp = temp + 1;
    if (temp % 4 == 0) temp = 0;
end

always@(*) begin
    case (x)
        4'h0: position = 7'b0000001;
        4'h1: position = 7'b1001111;
        4'h2: position = 7'b0010010;
        4'h3: position = 7'b0000110;
        4'h4: position = 7'b1001100;
        4'h5: position = 7'b0100100;
        4'h6: position = 7'b0100000;
        4'h7: position = 7'b0001111;
        4'h8: position = 7'b0000000;
        4'h9: position = 7'b0000100;
        4'hA: position = 7'b0001000;
        4'hB: position = 7'b0010000;
        4'hC: position = 7'b0110001;
        4'hD: position = 7'b0010001;
        4'hE: position = 7'b0110000;
        4'hF: position = 7'b0111000;
    endcase
end

```

```
endmodule
```

4.时钟分频 CLK_div

时钟分频用于提供显示模块所需时钟频率。

```
module CLK_div #(parameter N = 99999)(
    input CLK_in,
    output CLK_out
);

    reg [31 : 0] counter = 0;
    reg out = 0;

    always@(posedge CLK_in) begin
        if (counter == N - 1) counter <= 0;
        else counter <= counter + 1;
    end

    always@(posedge CLK_in) begin
        if (counter == N - 1) out <= !out;
    end

    assign CLK_out = out;

endmodule
```

5.按键消抖 ButtonDebounce

按键消抖模块需要接入专用的时钟频率。


```

module ButtonDebounce(
    input CLK_in,
    input Button_in,
    output Button_out
);

    reg [2 : 0] Button = 0;

    always@(posedge CLK_in) begin
        Button[0] <= Button_in;
        Button[1] <= Button[0];
        Button[2] <= Button[1];
    end

    assign Button_out = (Button[2] & Button[1] & Button[0]) | (~Button[2] & Button[1] & Button[0]);

endmodule

```

6.顶层文件 Extern

顶层文件负责对外界显示，故命名为 Extern 。

```

module Extern(
    input CLK,
    input Button,
    input [15 : 0] Switch,
    output [1 : 0] Light,
    output [3 : 0] Segment,
    output [6 : 0] Position
);

wire CD_wire;
wire CD2_wire;
wire BD_wire;
wire DS_wire;
wire [15 : 0] Result_wire;

CLK_div CD (
    .CLK_in( CLK ),
    .CLK_out( CD_wire )
);

CLK_div2 CD2 (
    .CLK_in( CLK ),
    .CLK_out( CD2_wire )
);

ButtonDebounce BD (
    .CLK_in( CD2_wire ),
    .Button_in( Button ),
    .Button_out( BD_wire )
);

Switch DS (
    .Button_in( BD_wire ),
    .Switch_out( DS_wire )
);

Display(
    .CLK_in( CD_wire ),
    .Data( DS_wire ? Result_wire : Switch ),
    .segment( Segment ),
    .position( Position )
);

```

```
Multiply(  
    .CLK_in( CD_wire ),  
    .Src1( Switch[15 : 8] ),  
    .Src2( Switch[7 : 0] ),  
    .Result( Result_wire )  
);  
  
assign Light = DS_wire ? 2'b10 : 2'b01;  
  
endmodule
```

四、实验结果

实验结果已在实验课上通过检查。

五、实验总结

由于经历过从零开始的MIPS CPU编写，吸取过非常多的经验教训，乘法器实验完成地非常顺利。总计使用一个小时，从零开始完成代码编写、约束填写、综合实现、烧板，一次通过，没有错误。

我认为所有实验的关键，是要搞明白实验原理。如果能有比较长时间的思考，提前预想将要经历的步骤，动手实现就越简单、越没有犯错误的余地。