

第四次实验——流水灯

一、实验目的

- 1.使用 Verilog 编写流水灯，并在开发板上实现。
- 2.实现方向控制、速度控制。

二、实验过程

1.实现流水显示—— Display.v

流水显示是这个实验的基础。下面两张图是代码截图：

```
23 module Display(  
24     input CLK_in,  
25     input [1 : 0] Dir,  
26     output reg [15 : 0] Light  
27 );  
28  
29     reg [4 : 0] Num;  
30  
31     always@(posedge CLK_in) begin  
32         if (Dir == 2'b00) begin  
33             Num = Num;  
34         end  
35         if (Dir == 2'b10) begin  
36             if (Num == 0) begin  
37                 Num = 16;  
38             end  
39             Num = Num - 1;  
40         end  
41         if (Dir == 2'b11) begin  
42             Num = Num + 1;  
43             if (Num == 16) begin  
44                 Num = 0;  
45             end  
46         end  
47     end
```

```

49 always@(*) begin
50     case (Num)
51         0: Light = 16'b1000000000000000;
52         1: Light = 16'b0100000000000000;
53         2: Light = 16'b0010000000000000;
54         3: Light = 16'b0001000000000000;
55         4: Light = 16'b0000100000000000;
56         5: Light = 16'b0000010000000000;
57         6: Light = 16'b0000001000000000;
58         7: Light = 16'b0000000100000000;
59         8: Light = 16'b0000000010000000;
60         9: Light = 16'b0000000001000000;
61         10: Light = 16'b0000000000100000;
62         11: Light = 16'b0000000000010000;
63         12: Light = 16'b0000000000001000;
64         13: Light = 16'b0000000000000100;
65         14: Light = 16'b0000000000000010;
66         15: Light = 16'b0000000000000001;
67     endcase
68 end
69
70 endmodule

```

基本思路是，Display 模块要能根据方向选择流水方向。其流水显示的更新时间由输入的 CLK_in 决定。唯一的输出就是指定要亮哪一个灯。

由于方向有三个——即向前、向后、暂停，因此方向变量 Dir 需要两位。这里我这样规定：如果第一位是 0，那么表示暂停；否则，若第二位为 0，那么向左流动；若第二位为 1，那么向右流动。

由于总共有 16 个灯，所以记录要亮起的灯的编号 Num 至少需要四位。由 Dir 决定 Num 如何变化。

每有信号改变，就更新一次灯亮起的状态。输出的十六位 Light 变量，每一位上若为 1 就代表其指示的灯要亮起。这样，要想实现流水效果，就应该由前到后依次设置一位为 1，如图所示。

2.实现方向选择—— Direct.v

方向选择决定了流水线显示的方向。这个模块负责根据按下的方向选择键输出方向。

显然，三个方向对应三个按钮即三个一位输入，以及一个方向选择输出的两位信号 Dir_Sel。代码如下截图所示：

```

23 module Direct(
24     input Button_Left,
25     input Button_Right,
26     input Button_Down,
27     output [1 : 0] Dir_Sel
28 );
29
30 reg [1 : 0] temp;
31
32 always@(*) begin
33     if (Button_Down == 1) begin
34         temp <= 2'b00;
35     end
36     if (Button_Left == 1) begin
37         temp <= 2'b10;
38     end
39     if (Button_Right == 1) begin
40         temp <= 2'b11;
41     end
42 end
43
44 assign Dir_Sel = temp;
45
46 endmodule

```

每当有一次按钮按下，就更新 temp 的值，并赋值给输出信号 Dir_Sel。

这里，指定左按钮是向左流动，下按钮是暂停，右按钮是向右流动。

3.实现速度调控—— CLK_Div.v

因为 Display.v 是根据输入的时钟信号更新显示的，因此要想调控速度，就要从输入的时钟信号下手。这与之前做的分频器是相似的。代码截图如下：

```

23 module CLK_Div #(parameter N = 12500000)(
24     input CLK_in,
25     input [1 : 0] Sp,
26     output CLK_out
27 );
28
29 reg [31 : 0] counter;
30 reg [31 : 0] MAX;
31 reg out;
32
33 always@(*) begin
34     if (Sp == 2'b00) begin
35         MAX <= N;
36     end
37     if (Sp == 2'b01) begin
38         MAX <= 2 * N;
39     end
40     if (Sp == 2'b10) begin
41         MAX <= 3 * N;
42     end
43     if (Sp == 2'b11) begin
44         MAX <= 4 * N;
45     end
46 end
47
48 always@(posedge CLK_in) begin
49     if (counter == MAX) begin
50         counter <= 0;
51     end
52     else begin
53         counter <= counter + 1;
54     end
55 end
56
57 always@(posedge CLK_in) begin
58     if (counter == MAX) begin
59         out <= !out;
60     end
61 end
62
63 assign CLK_out = out;
64
65 endmodule

```

这里，我实现的是四档速度控制，由两个拨板开关实现。其原理是由输入的速度档位决定 Counter 的上限值 MAX，每当 Counter 累计到 MAX 就将输出反相一次并将 Counter 归零。

4.模块联合——（top）FluentLight.v

以上三个是基本模块。现在 top 文件中统筹之。代码截图如下：

```

23 module FluentLight(
24     input CLK,
25     input [1 : 0] speed,
26     input Button_left,
27     input Button_right,
28     input Button_down,
29
30     output [15 : 0] light
31 );
32
33 wire CLK_wire;
34 wire [1 : 0] Dir_wire;
35
36 CLK_Div clk_div (
37     .CLK_in( CLK ),
38     .Sp( speed ),
39     .CLK_out( CLK_wire )
40 );
41
42 Direct direct (
43     .Button_Left( Button_left ),
44     .Button_Right( Button_right ),
45     .Button_Down( Button_down ),
46     .Dir_Sel( Dir_wire )
47 );
48
49 Display display (
50     .CLK_in( CLK_wire ),
51     .Dir( Dir_wire ),
52     .Light( light )
53 );
54
55 endmodule

```

Direct CLK_Div 模块为 Display 提供输入，故只需要两个 wire 连线，即 CLK_wire [1 : 0] Dir_wire。将每个变量对应即可。

5.约束文件——FluentLight.xdc

约束文件代码如下：

```
24 set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports CLK]
25 set_property PACKAGE_PIN T17 [get_ports Button_right]
26 set_property PACKAGE_PIN W19 [get_ports Button_left]
27 set_property PACKAGE_PIN U17 [get_ports Button_down]
28 set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports {speed[0]}]
29 set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports {speed[1]}]
30 set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports {light[15]}]
31 set_property PACKAGE_PIN P1 [get_ports {light[14]}]
32 set_property PACKAGE_PIN N3 [get_ports {light[13]}]
33 set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports {light[12]}]
34 set_property PACKAGE_PIN U3 [get_ports {light[11]}]
35 set_property PACKAGE_PIN W3 [get_ports {light[10]}]
36 set_property PACKAGE_PIN V3 [get_ports {light[9]}]
37 set_property PACKAGE_PIN V13 [get_ports {light[8]}]
38 set_property PACKAGE_PIN V14 [get_ports {light[7]}]
39 set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports {light[6]}]
40 set_property PACKAGE_PIN U15 [get_ports {light[5]}]
41 set_property PACKAGE_PIN W18 [get_ports {light[4]}]
42 set_property PACKAGE_PIN V19 [get_ports {light[3]}]
43 set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports {light[2]}]
44 set_property PACKAGE_PIN E19 [get_ports {light[1]}]
45 set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports {light[0]}]
```


将 [15 : 0] light 直接每一位对应开发板上一个对应编号的 LED。


[1 : 0] speed 速度选择由最右边两个拨板开关约束。

Button_Left Button_Down Button_Right 即是开发板上方向键的左、下、右。

三、实验效果

在默认状态下，流水灯从右往左，以最快速度流动。

 

 

通过按下方向键，可以改变流动方向。

